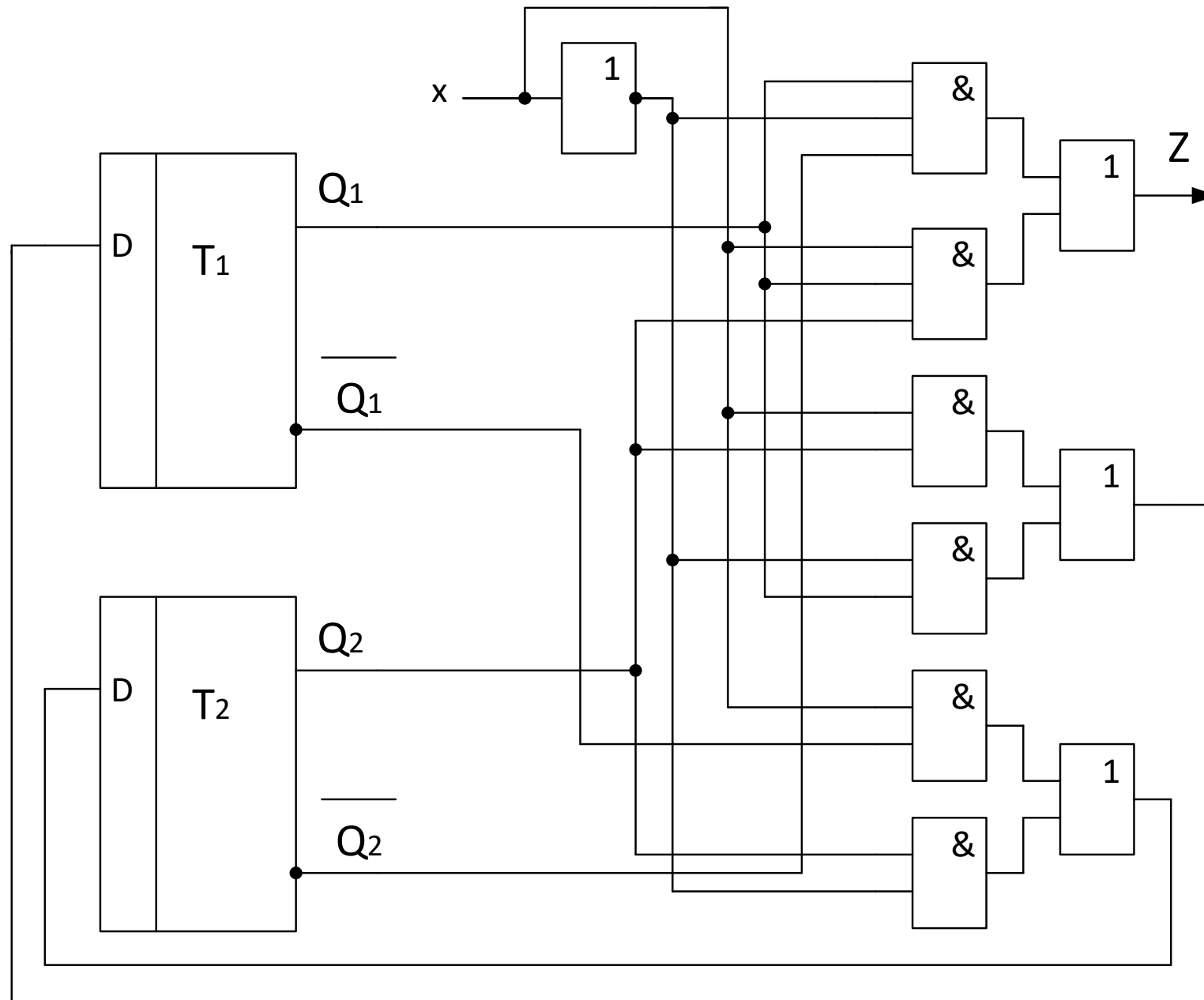


1. Да се построи време диаграмата за схемата при зададени начално вътрешно състояние 00 и входна последователност 0-1-0-1-0-1-0-1.



Решение:

1. Определяне на функциите:

$$D_1 = x \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot Q_1$$

$$D_2 = x \cdot \bar{Q}_1 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

$$Z = \bar{x} \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

2. Локализация:

$$D_1 = x \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot Q_1$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1				
	Q_2			

$$D_1 =$$

Решение:

1. Определяне на функциите:

$$D_1 = x \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot Q_1$$

$$D_2 = x \cdot \bar{Q}_1 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

$$Z = \bar{x} \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

2. Локализация:

$$D_1 = x \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot Q_1$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1		1	1	1
		1		
	Q_2			

$$D_1 = \vee (2, 3, 5, 7)^1$$

$$D_2 = x \cdot \bar{Q}_1 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

Q_1

x

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2

Q_1

x

Q_2

$$D_2 =$$

$$Z = \bar{x} \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

Q_1

x

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2

Q_1

x

Q_2

$$Z =$$

$$D_2 = x \cdot \bar{Q}_1 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

Q_1

x

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2

$$D_2 = \vee (1, 3, 4, 5)^1$$

Q_1

x

		1	
1	1	1	

Q_2

$$Z = \bar{x} \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

Q_1

x

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2

$$Z = \vee (2, 7)^1$$


Q_1

x

	1		1


Q_2

3. Построяване на време-диаграмата.

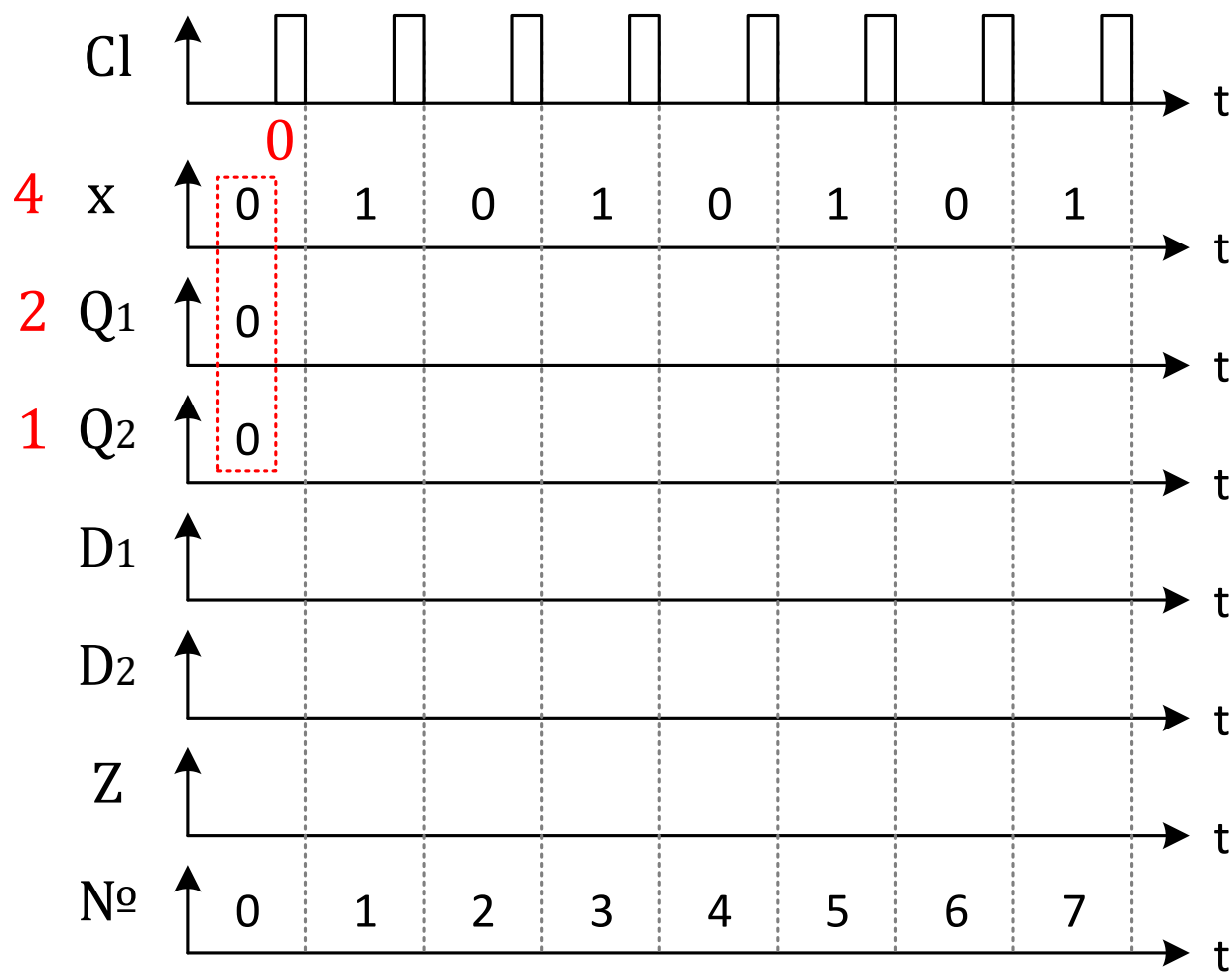


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


4. Построяване на време-диаграмата.

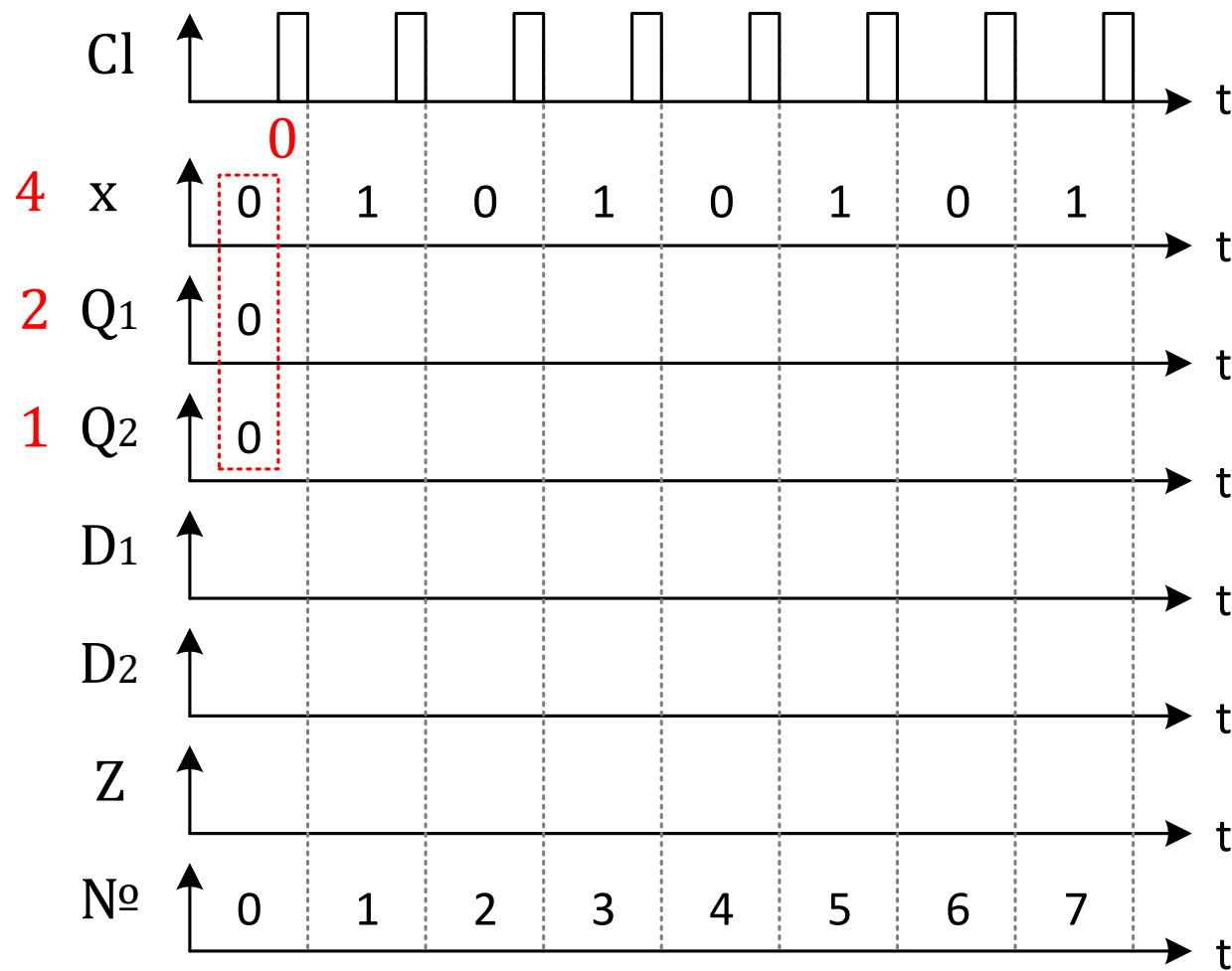


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

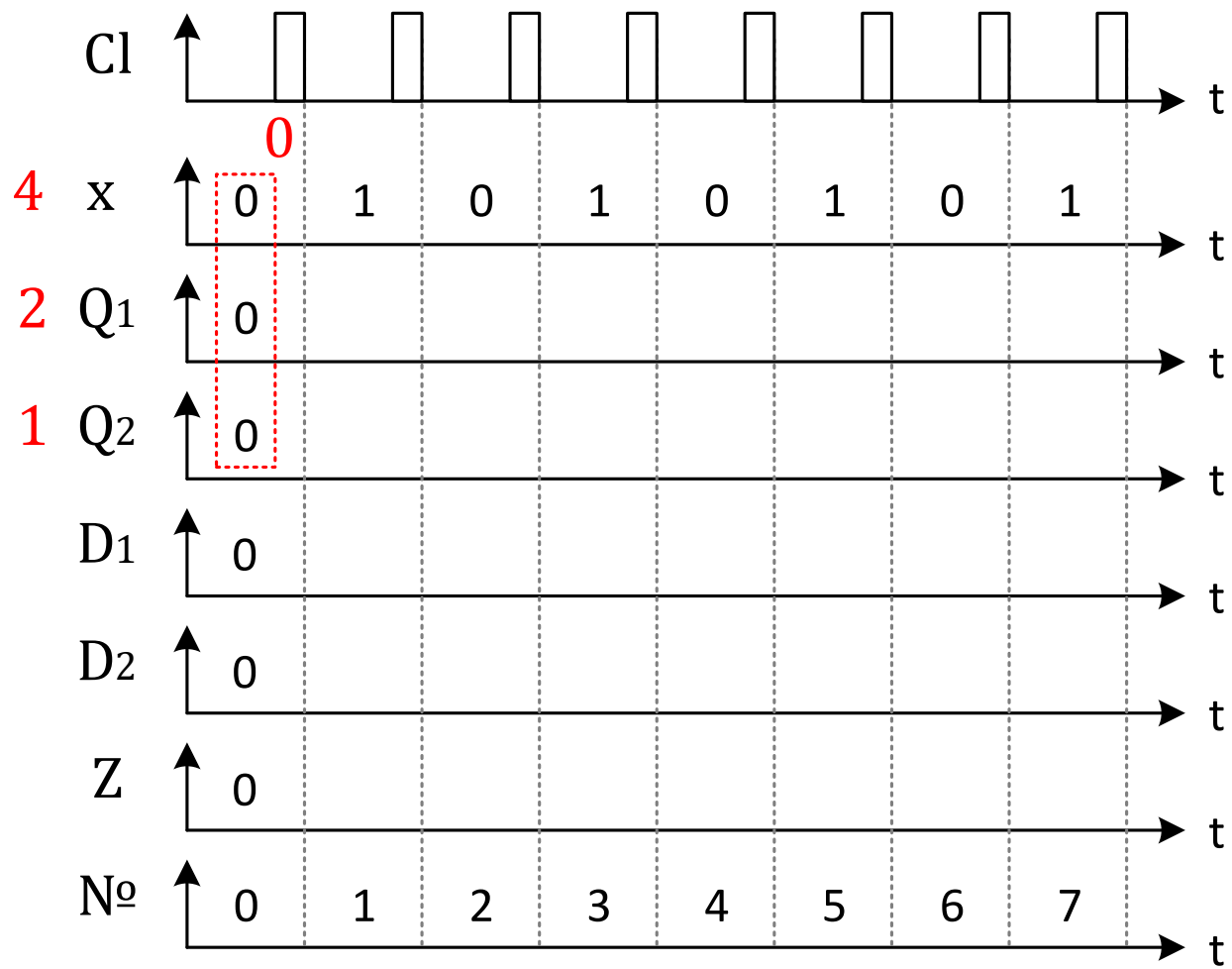


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

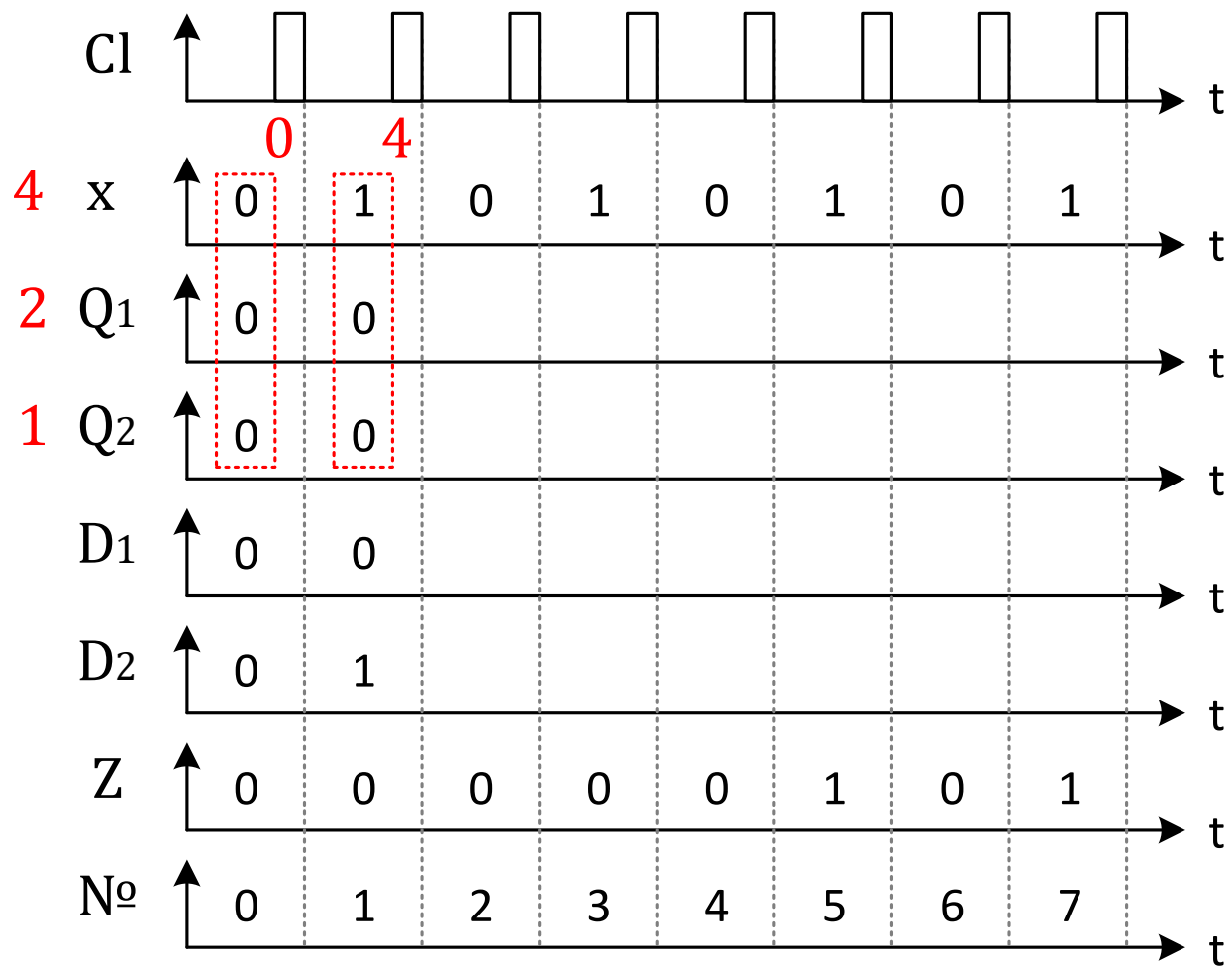


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

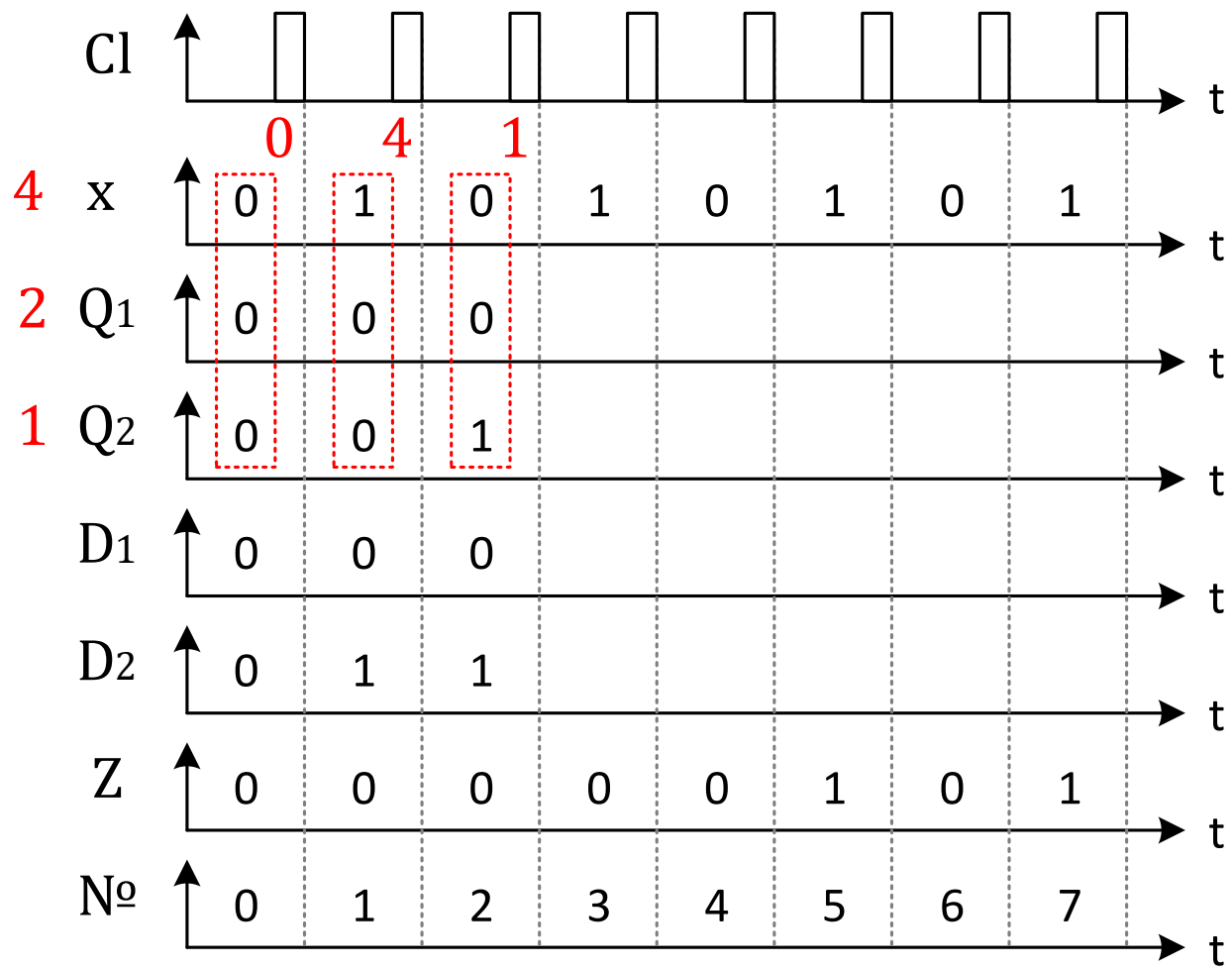


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

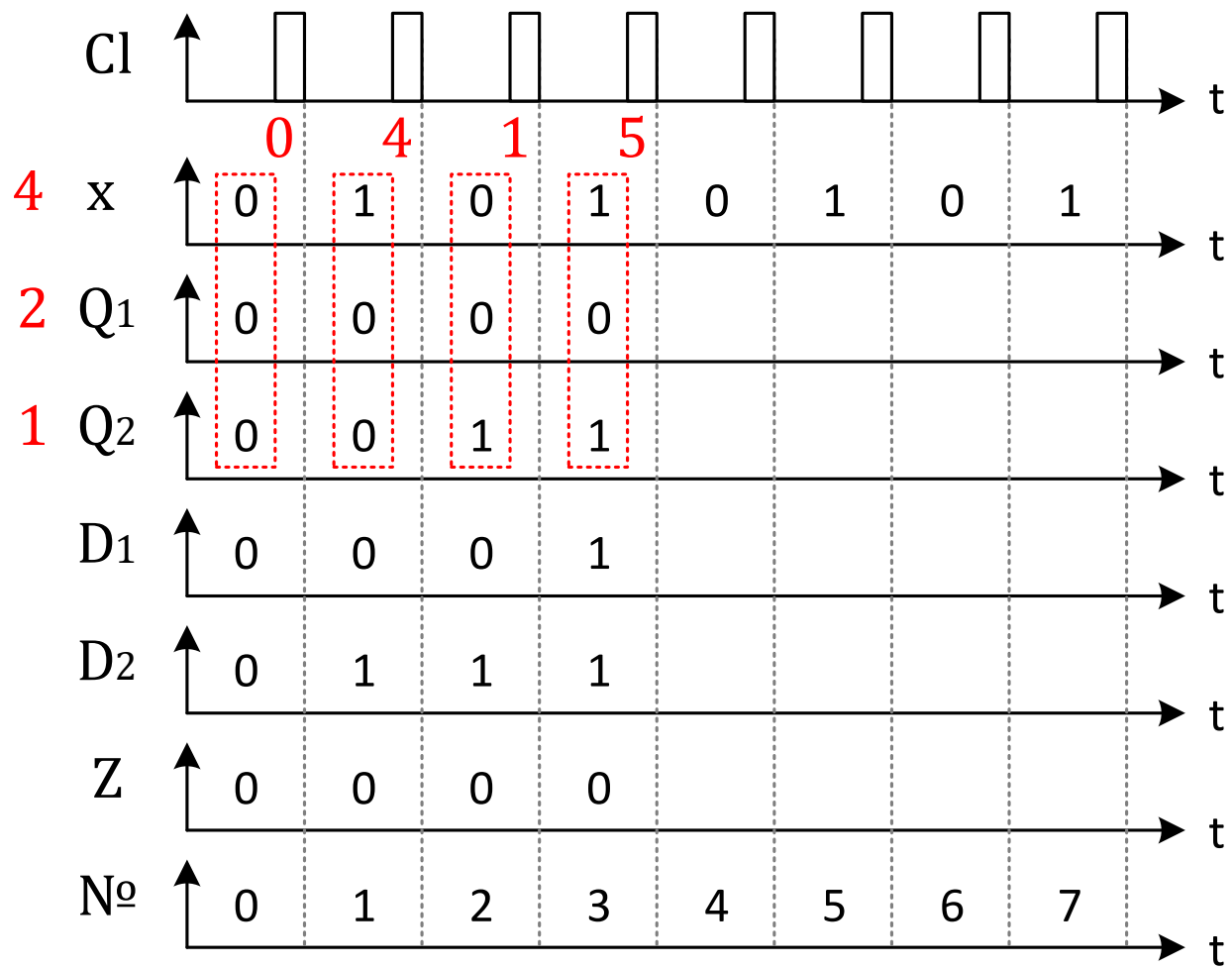


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

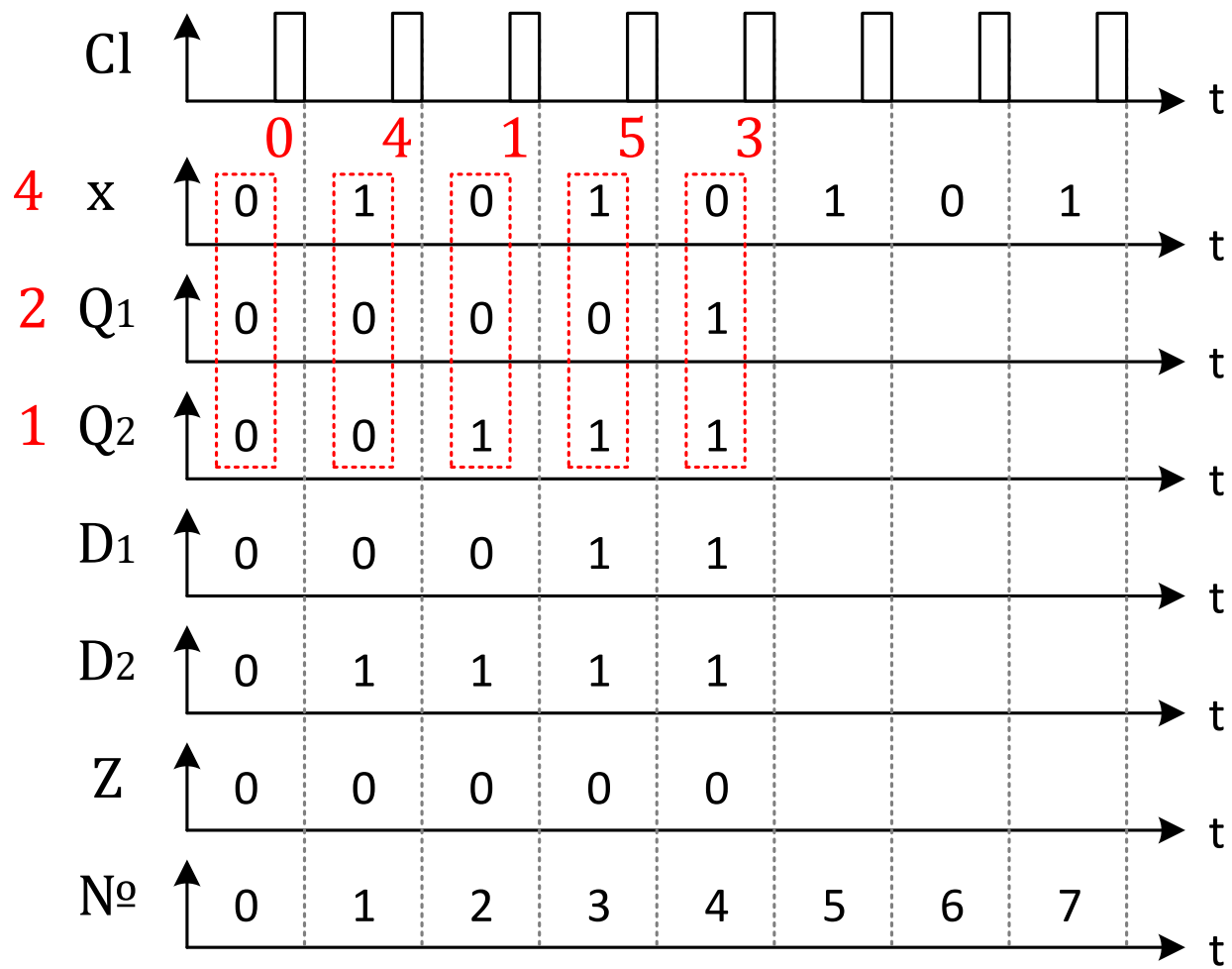


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

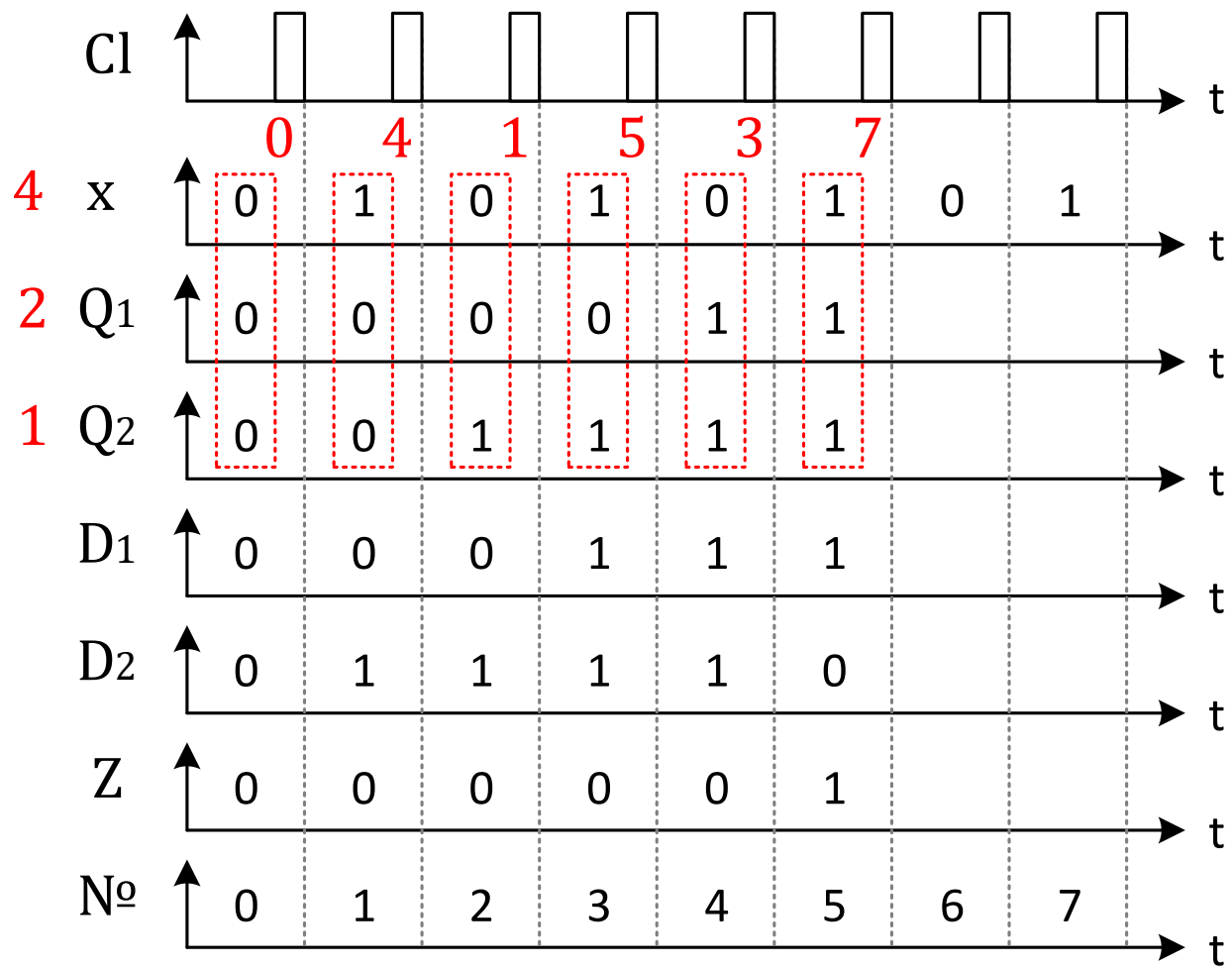

D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

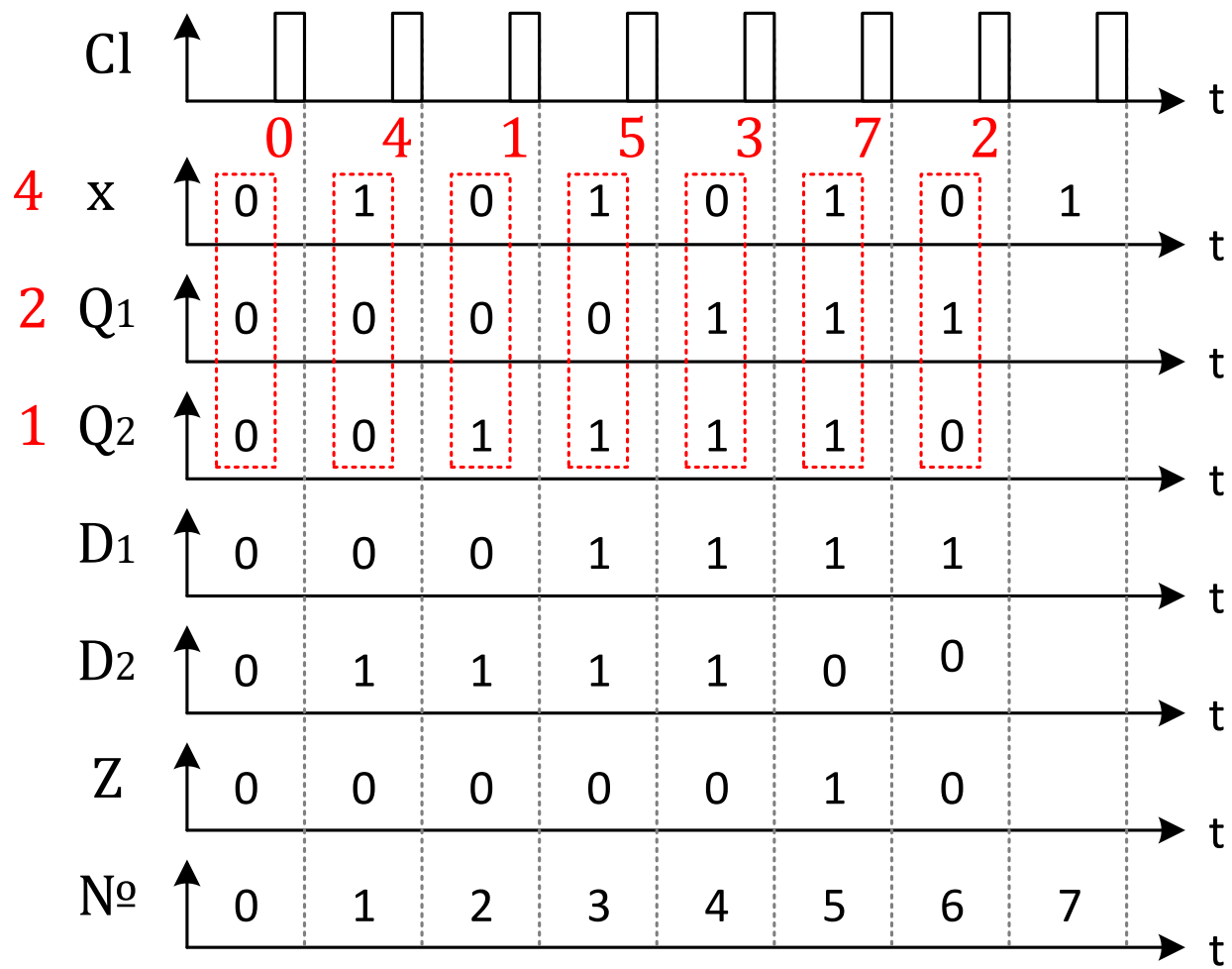


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

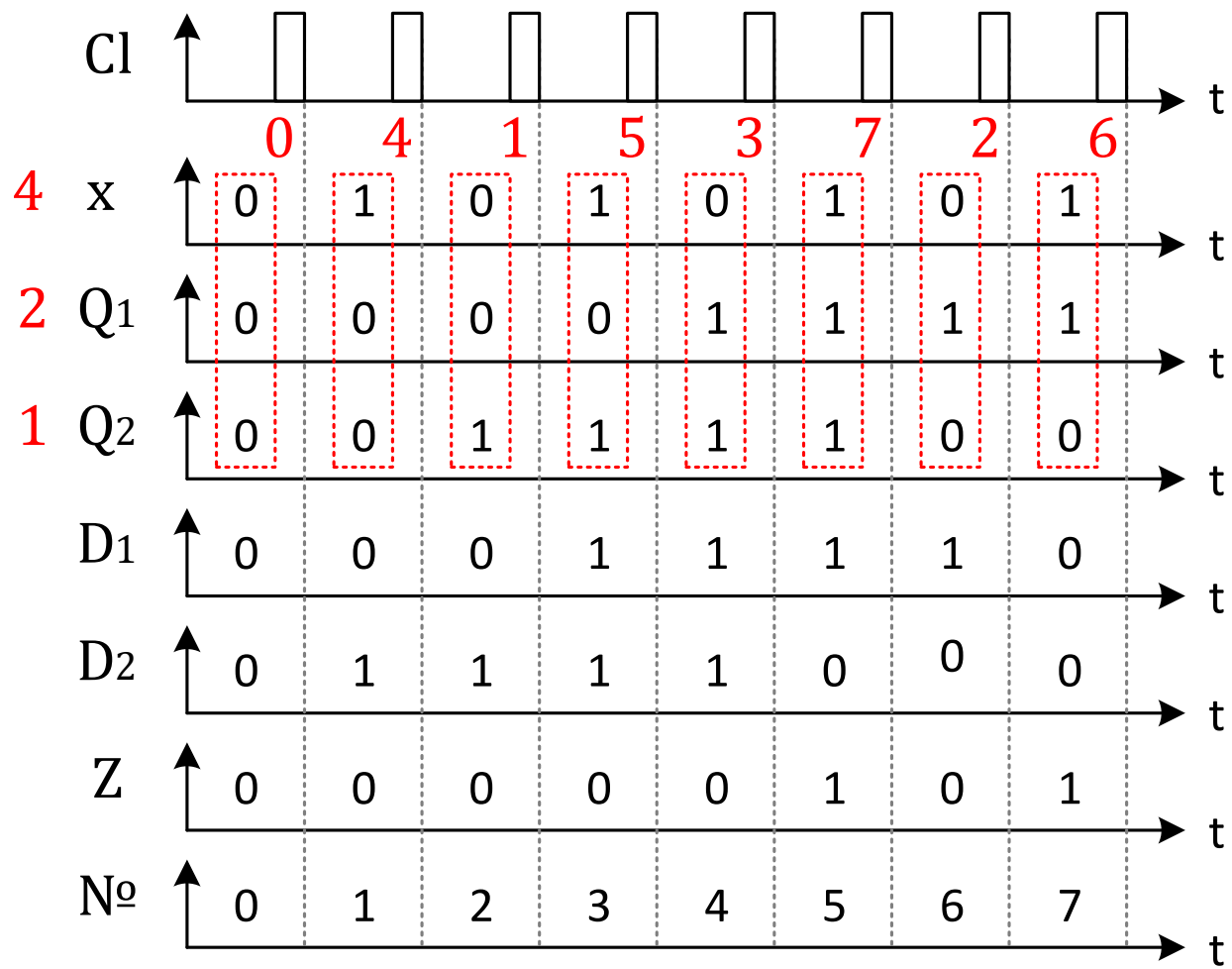

D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

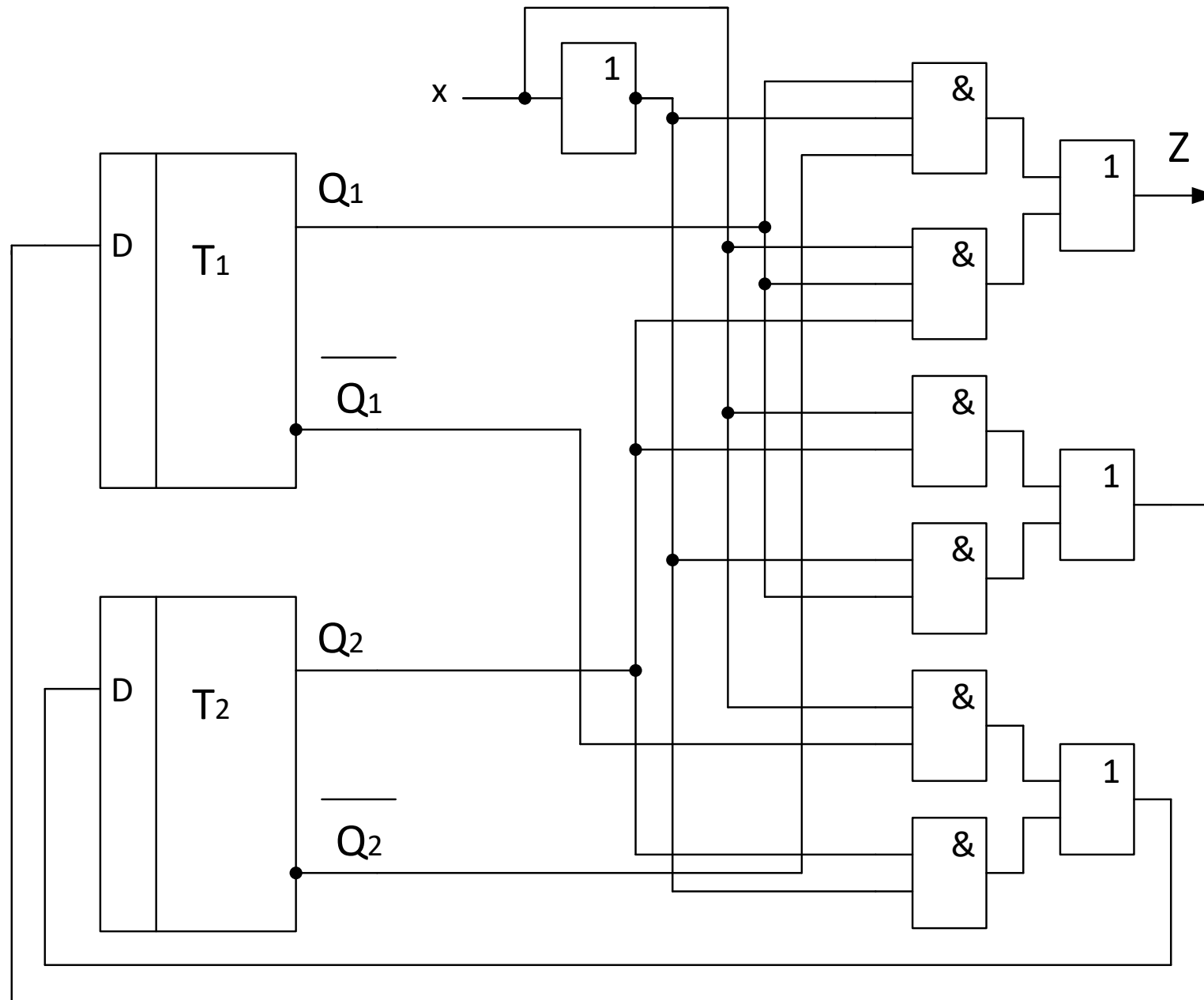1. Да се построи време диаграмата за схемата при зададени начално вътрешно състояние 00 и входна последователност 0-1-0-1-0-1-0-1.



Решение:

1. Определяне на функциите:

$$D_1 = x \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot Q_1$$

$$D_2 = x \cdot \bar{Q}_1 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

$$Z = \bar{x} \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

2. Попълване на КТПИ.


	A^t		A^{t+1}		Z^t	Y^t	
X	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2	z	D_1	D_2
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

2. Попълване на КТПИ.


	A^t		A^{t+1}		Z^t	Y^t	
X	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2	Z	D_1	D_2
0	0	0			0	0	0
0	0	1			0	0	1
0	1	0			1	1	0
0	1	1			0	1	1
1	0	0			0	0	1
1	0	1			0	1	1
1	1	0			0	0	0
1	1	1			1	1	0

2. Попълване на КТПИ.

	A^t		A^{t+1}		Z^t	Y^t	
X	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2	z	D_1	D_2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0

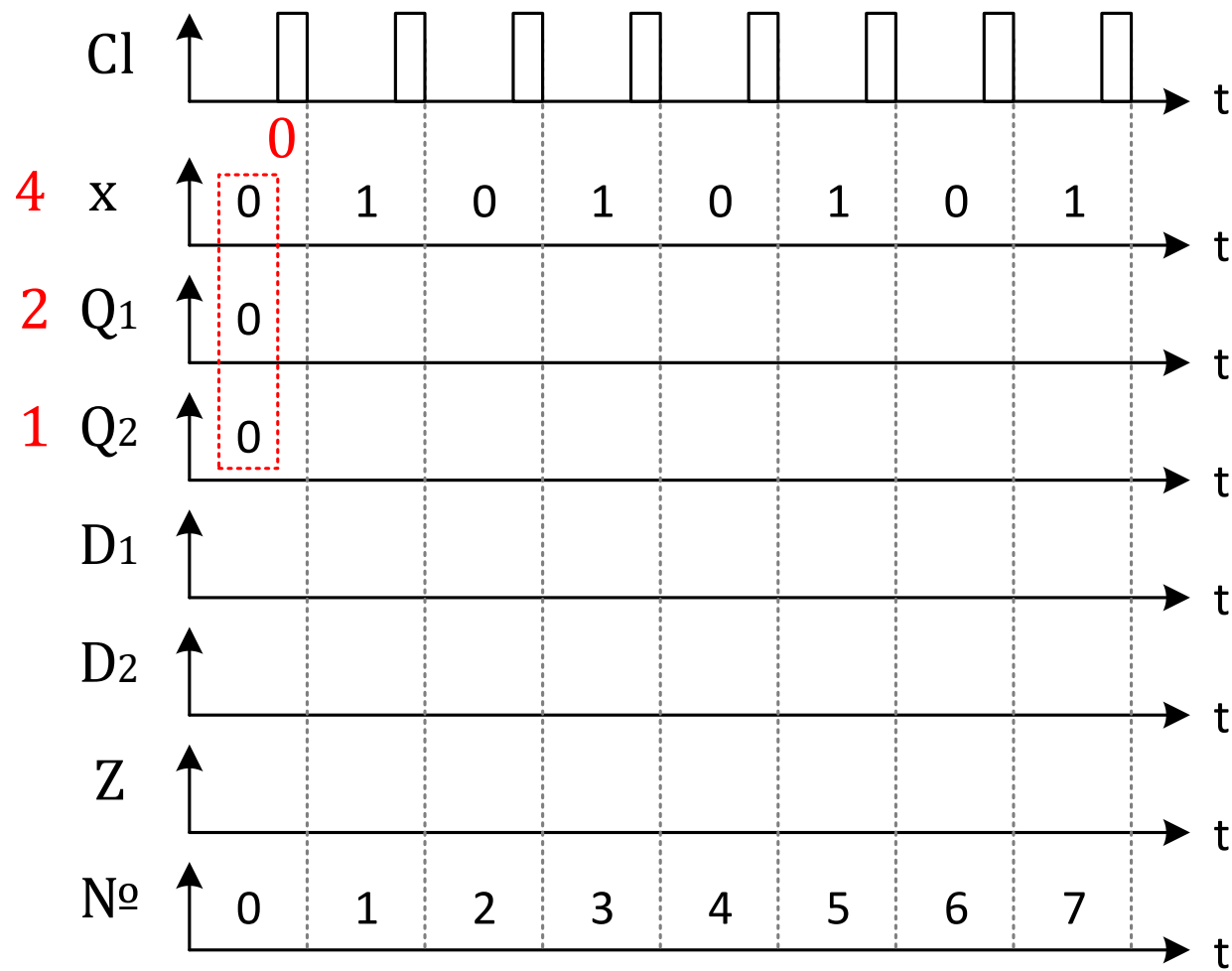


D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

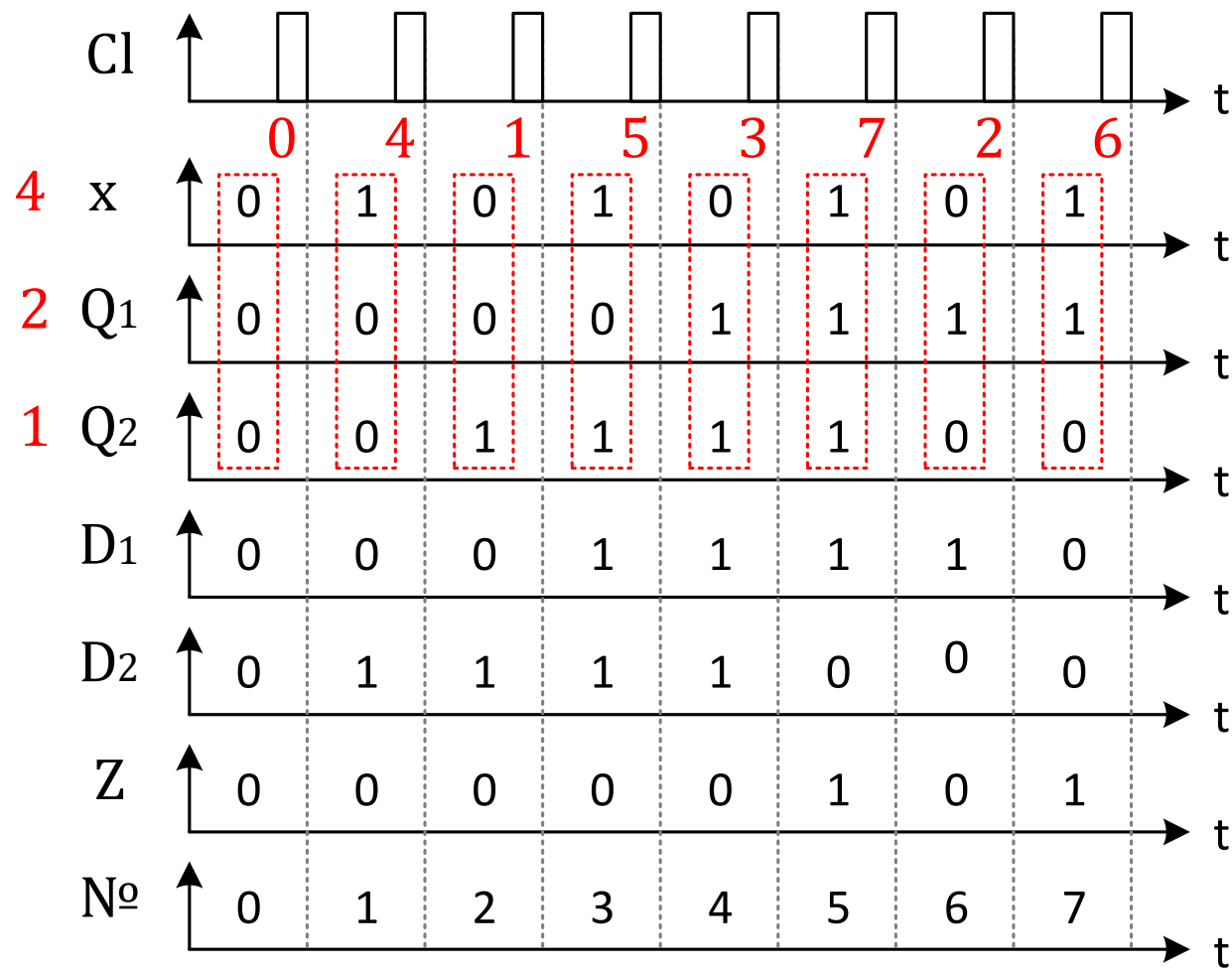

D^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

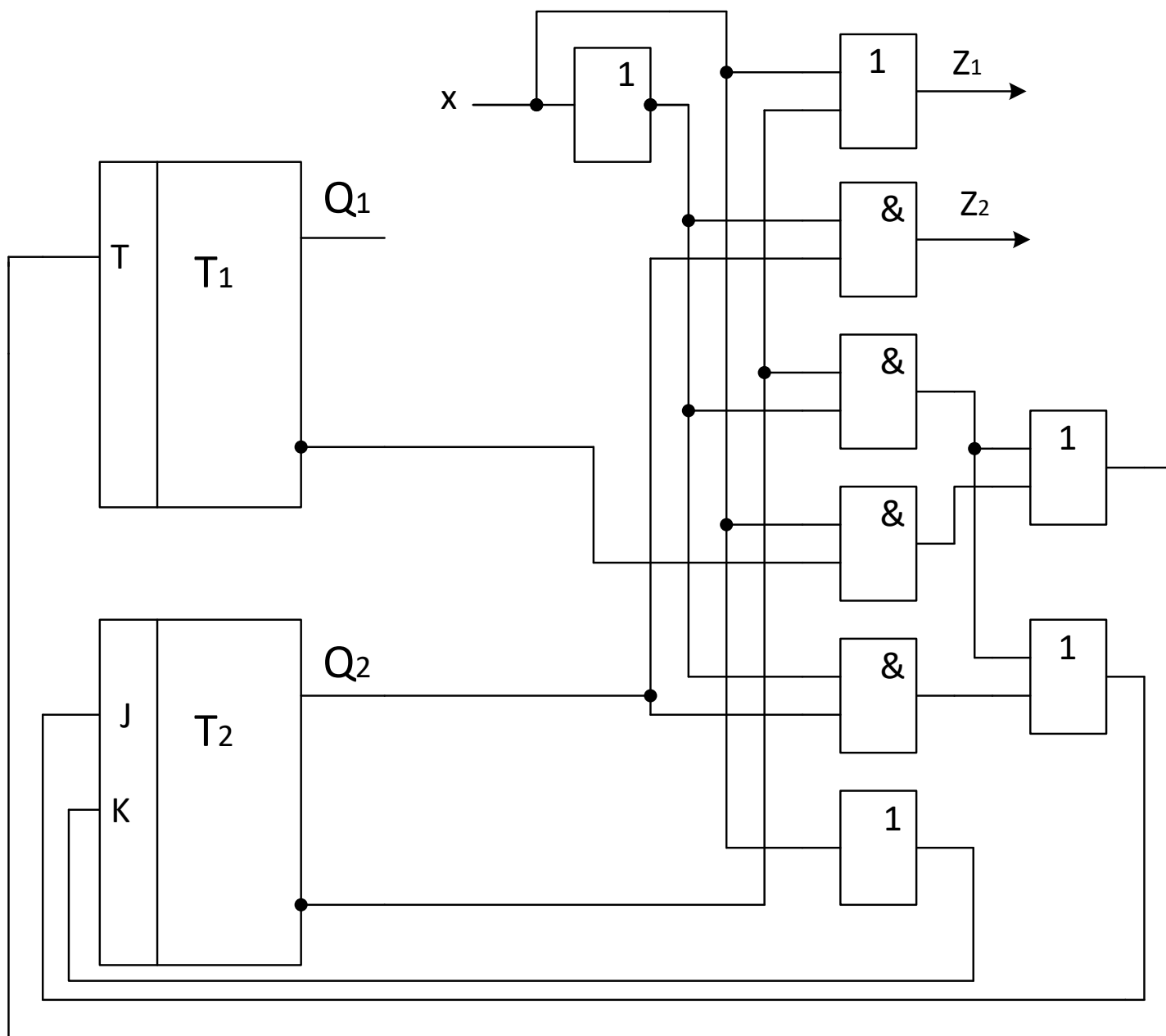2. Да се построи време диаграмата за схемата при зададени начално вътрешно състояние 11 и входна последователност 1-1-0-0-1-1-0-0.



Решение:

1. Определяне на функциите:

$$T_1 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot \bar{Q}_1$$

$$J_2 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

$$K_2 = x$$

$$Z_1 = x \vee \bar{Q}_2$$

$$Z_2 = \bar{x} \cdot Q_2$$

2. Локализация:

$$T_1 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot \bar{Q}_1$$

		x			
Q_1		<hr/>			
		6	7	3	2
		4	5	1	0
		<hr/>			
		Q_2			

		x			
Q_1		<hr/>			
		<hr/>			
		Q_2			

$$T_1 =$$

Решение:

1. Определяне на функциите:

$$T_1 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot \bar{Q}_1$$

$$J_2 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

$$K_2 = x$$

$$Z_1 = x \vee \bar{Q}_2$$

$$Z_2 = \bar{x} \cdot Q_2$$

2. Локализация:

$$T_1 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee x \cdot \bar{Q}_1$$

		x			
Q_1		<hr/>			
		6	7	3	2
		4	5	1	0
		<hr/>			
		Q_2			

		x			
Q_1		<hr/>			
					1
		1	1		1
		<hr/>			
		Q_2			

$$T_1 = \vee (0, 2, 4, 5)^1$$

$$J_2 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1				
	Q_2			

$$J_2 =$$

$$K_2 = x$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1				
	Q_2			

$$K_2 =$$

$$J_2 = \bar{x} \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot Q_2$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1			1	1
			1	1
	Q_2			

$$J_2 = \vee (0, 1, 2, 3)^1$$

$$K_2 = x$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1	1	1		
	1	1		
	Q_2			

$$K_2 = \vee (4, 5, 6, 7)^1$$

$$Z_1 = x \vee \bar{Q}_2$$

Q_1

	x			
	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

$$Z_1 =$$

Q_1

	x			
	Q_2			

$$Z_2 = \bar{x} \cdot Q_2$$

Q_1

	x			
	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

$$Z_2 =$$

Q_1

	x			
	Q_2			

$$Z_1 = x \vee \bar{Q}_2$$

x

Q_1

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2

$$Z_1 = \vee (0, 2, 4, 5, 6, 7)^1$$

x

Q_1

1	1		1
1	1		1

Q_2

$$Z_2 = \bar{x} \cdot Q_2$$

x

Q_1

6	7	3	2
4	5	1	0

Q_2


$$Z_2 = \vee (1, 3)^1$$

x

Q_1


		1	
		1	

Q_2

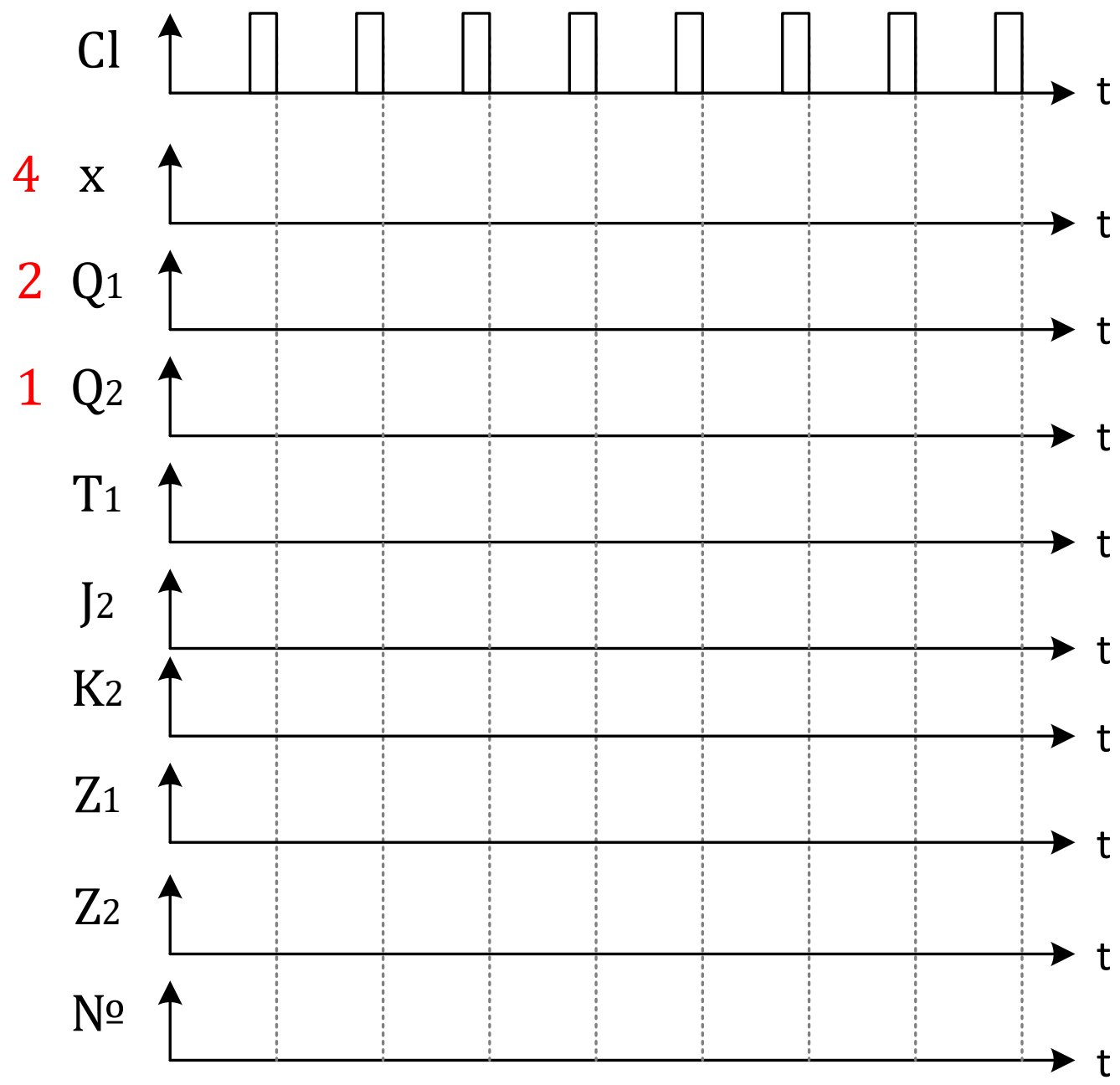


T^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

J^t	K^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

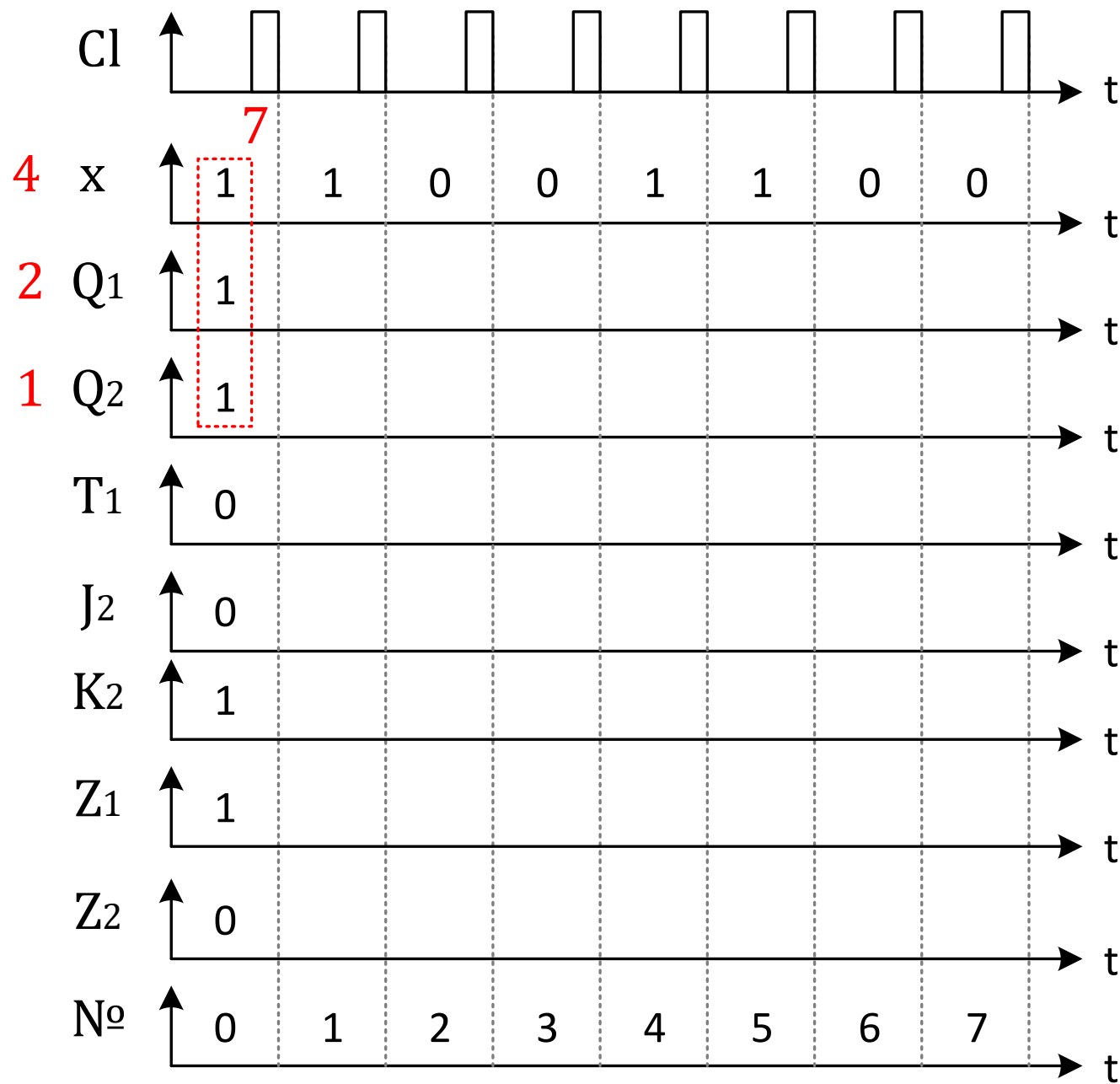

T^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


J^t	K^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

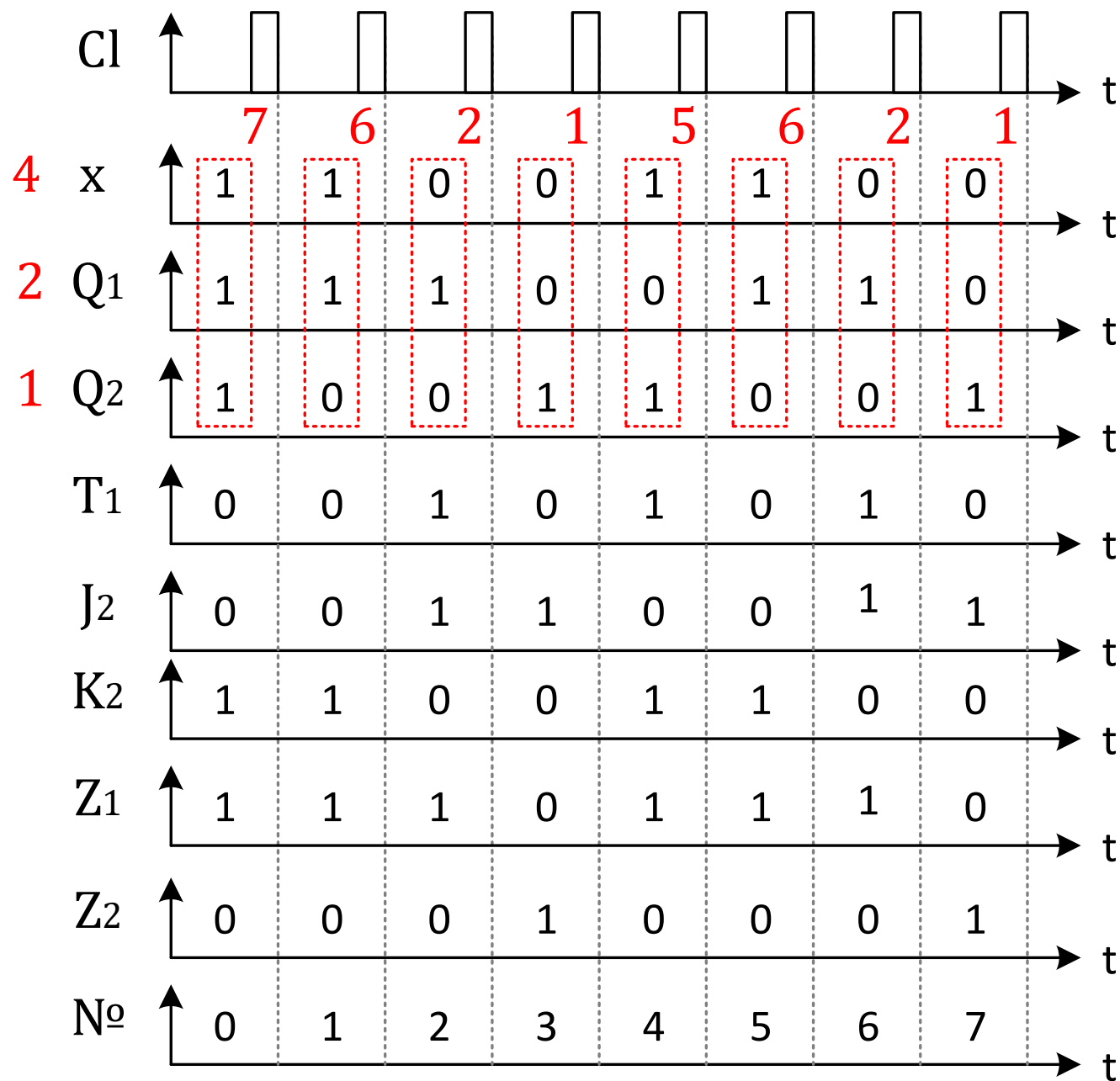

T^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

J^t	K^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

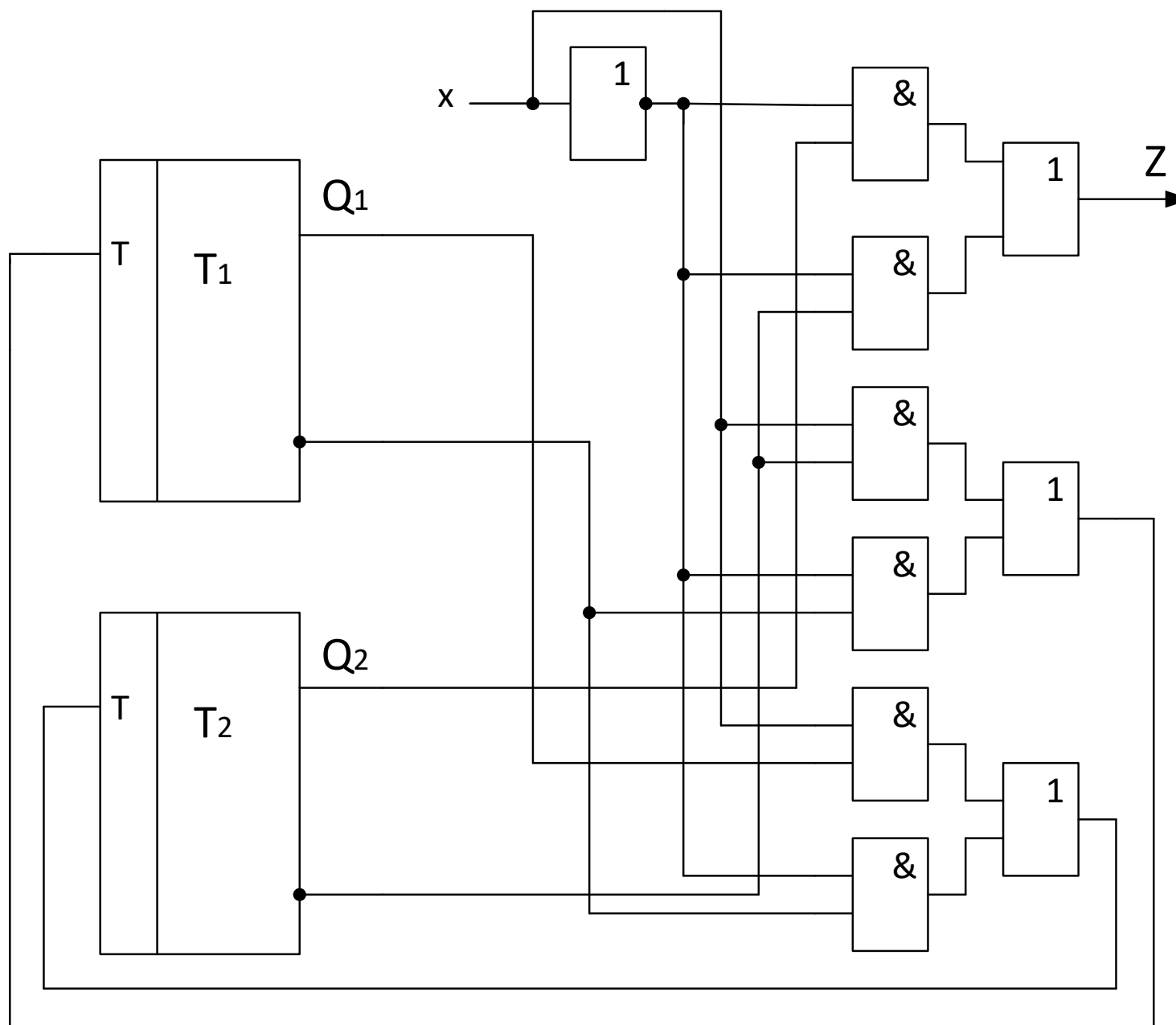3. Да се построи време диаграмата за схемата при зададени начално вътрешно състояние 11 и входна последователност 1-1-0-1-1-1-0-1.



Решение:

1. Определяне на функциите:

$$T_1 = x \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot \bar{Q}_1$$

$$T_2 = x \cdot Q_1 \vee \bar{x} \cdot \bar{Q}_1$$

$$Z = \bar{x} \cdot Q_2 \vee \bar{x} \cdot \bar{Q}_2$$

2. Локализация:

$$T_1 = x \cdot \bar{Q}_2 \vee \bar{x} \cdot \bar{Q}_1$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

	x			
Q_1	1			
	1		1	1
	Q_2			

$$T_1 = \vee (0, 1, 4, 6)^1$$

$$T_2 = x.Q_1 \vee \bar{x}.\bar{Q}_1$$

	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

$$T_2 = \vee (0, 1, 6, 7)^1$$


	x			
Q_1	1	1		
			1	1
	Q_2			

$$Z = \bar{x}.Q_2 \vee \bar{x}.\bar{Q}_2$$


	x			
Q_1	6	7	3	2
	4	5	1	0
	Q_2			

$$Z = \vee (0, 1, 2, 3)^1$$

	x			
Q_1			1	1
			1	1
	Q_2			

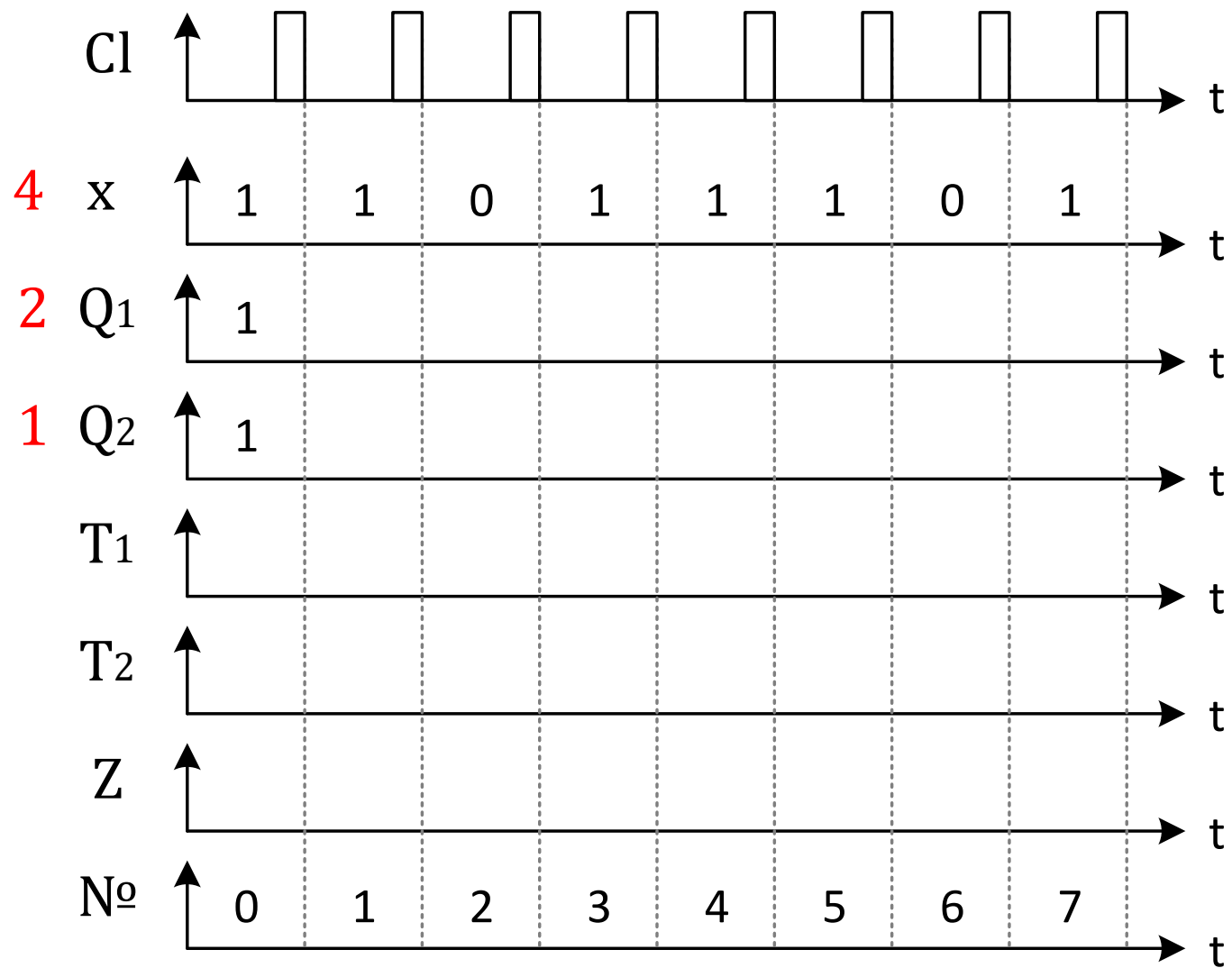

T^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

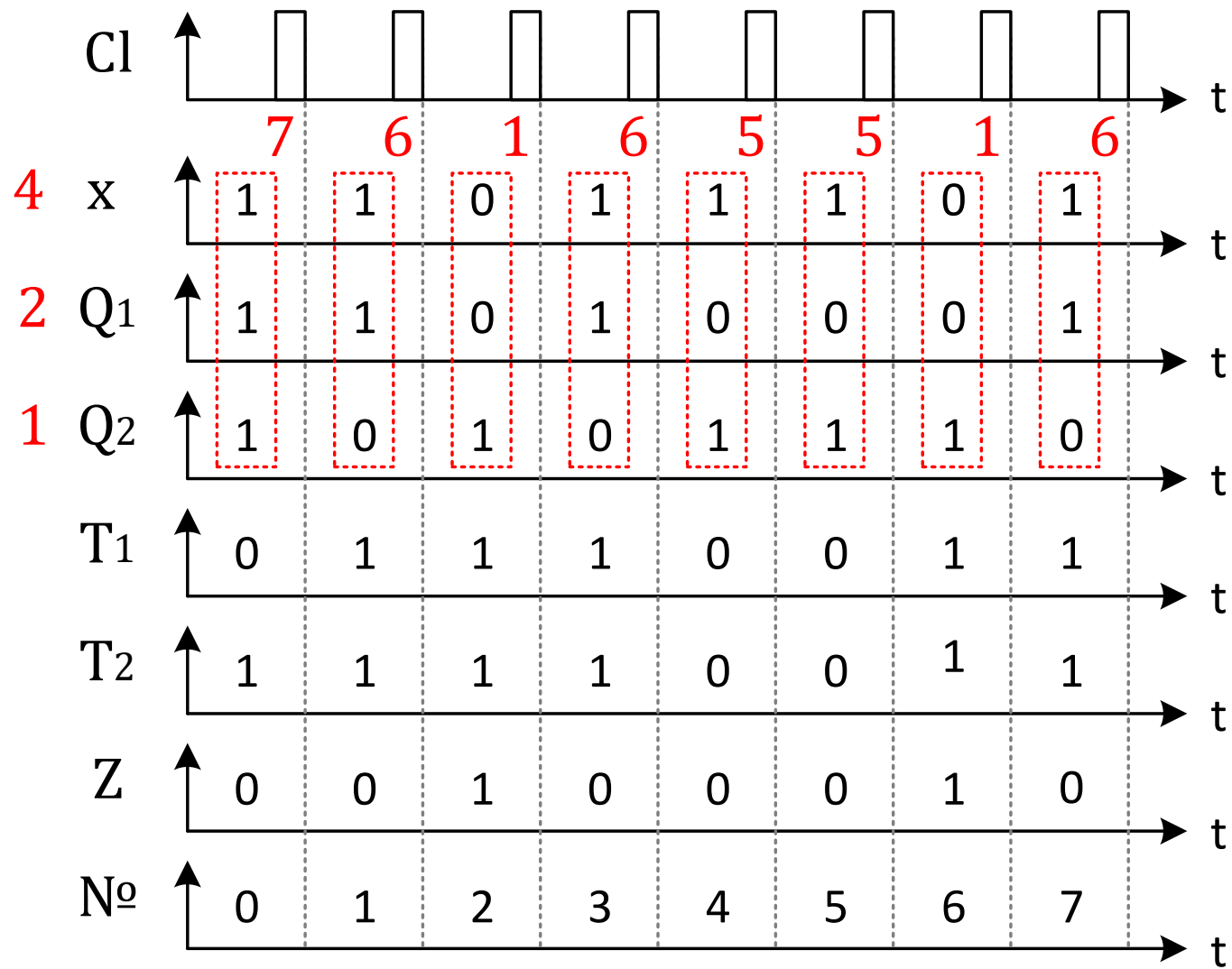

T^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0